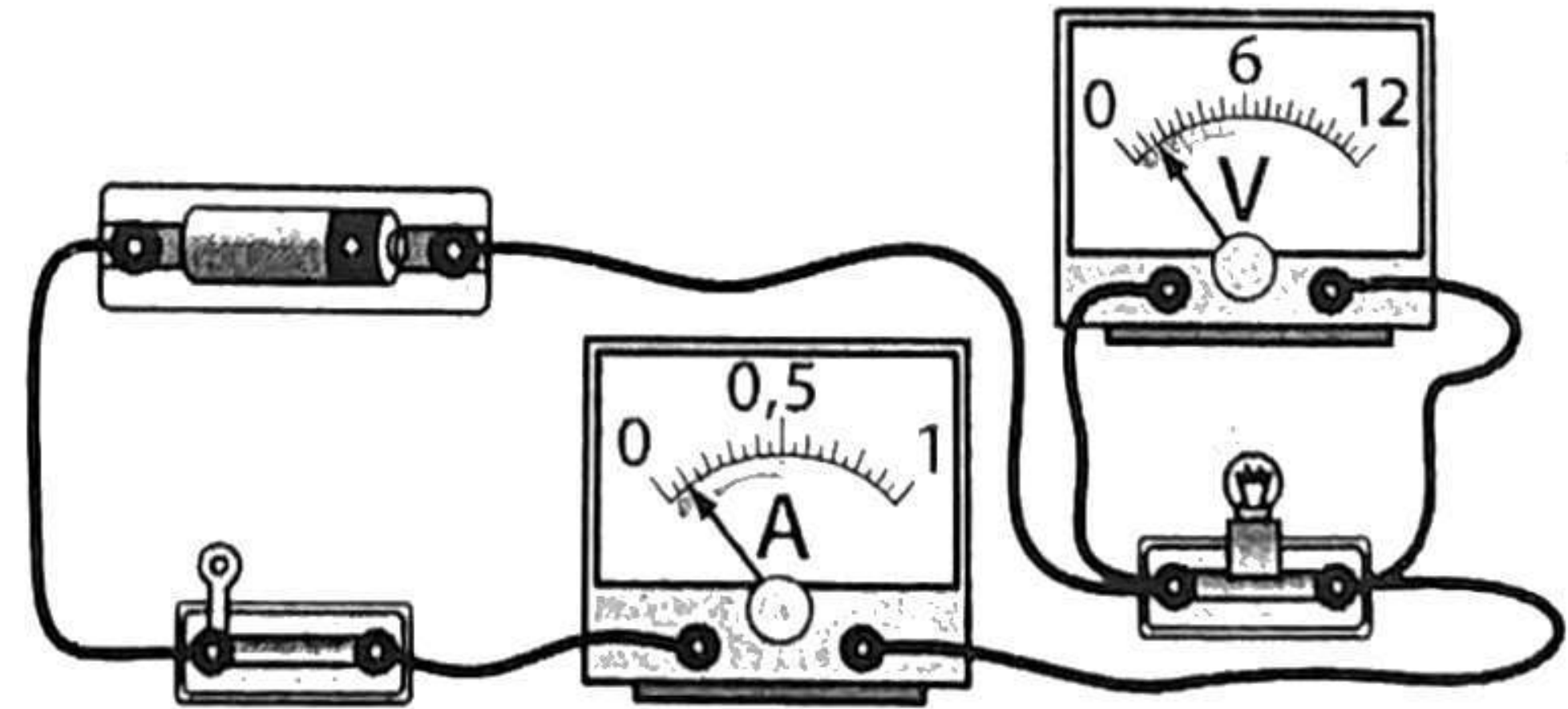


3. uzdevums (9 punkti)

Izpēti 1. attēlu!


Nolasi un uzraksti ampērmetra un voltmetra rādījumus!

Aprēķini spuldzes pretestību!



1. attēls

Izpēti 2. attēlu! Pieņem, ka 2. attēlā spuldzes pretestība ir $15\ \Omega$!

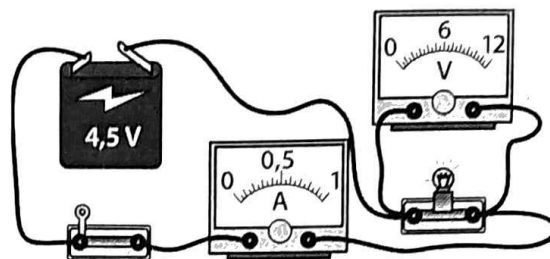

2. attēls

Nosaki ampērmetra un voltmetra rādījumus!


Pamato savu domu gaitu ar aprēķiniem!

4. uzdevums (9 punkti)


Veicot Oma likuma pētījumu, vienu lielumu vienmēr uztur nemainīgu.

Pamato, vai visi attēlotie grafiki atbilst Oma likumam!

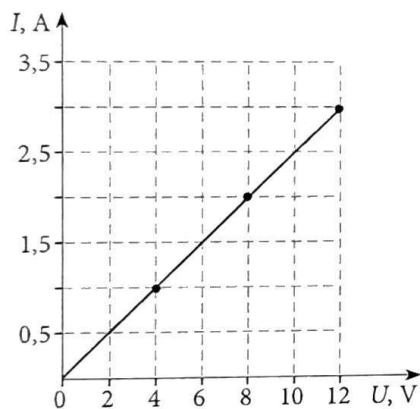
Uzraksti pamācību klasesbiedram, kā atrisināt šo uzdevumu!




1.

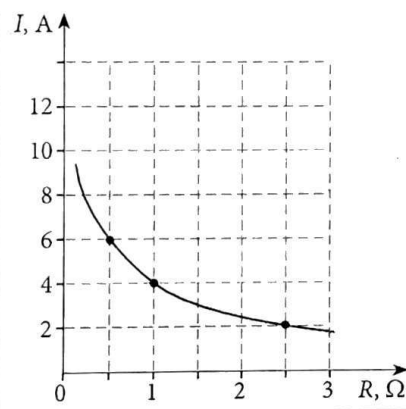


2.

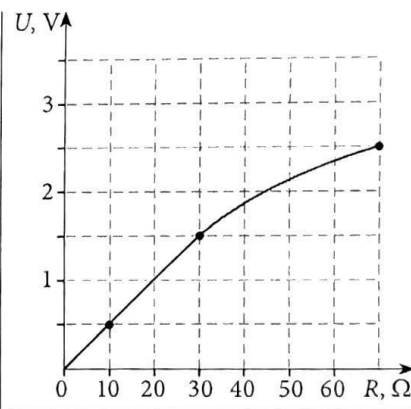


3.

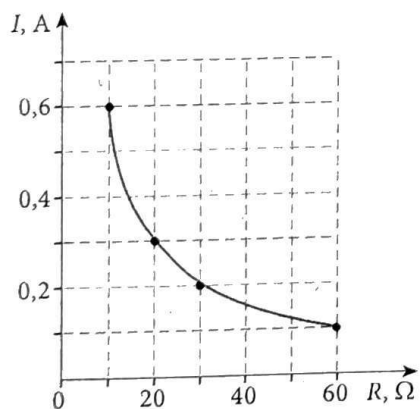

4.

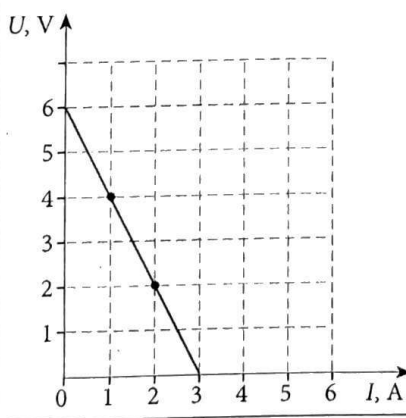

5.

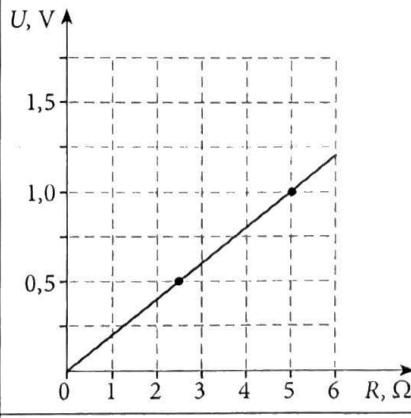

6.